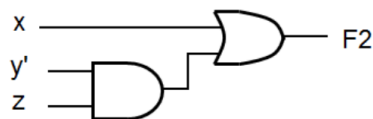


(Mã đề 30)

Câu 1 : Cho sơ đồ mạch logic như sau. Biểu thức của F2 là:




- A. $F2 = x' + y' + z'$ B. $F2 = x + y'.z$ C. $F2 = x + y + z$ D. $F2 = x' + y.z$

Câu 2 : Chọn thứ tự đúng của các bước thiết kế mạch

- A. Vẽ mạch, lập bảng chân trị, rút gọn B. Lập bảng chân trị, rút gọn, vẽ hình
C. Rút gọn, lập bảng chân trị, vẽ hình D. Lập bảng chân trị, vẽ hình, rút gọn

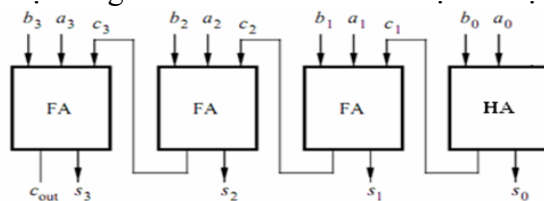Câu 3 : Mạch logic như hình bên dưới được sử dụng để thực hiện phép tính nào:




- A. Trừ 4 bit B. Nhân 4 bit C. Cộng 4 bit D. Chia 4 bit

Câu 4 : Bộ đếm chương trình của máy tính không phải là:

- A. Thanh ghi chứa địa chỉ lệnh sắp thực hiện
B. Thanh ghi chứa địa chỉ lệnh
C. Thanh ghi chứa lệnh sắp thực hiện
D. Thanh ghi

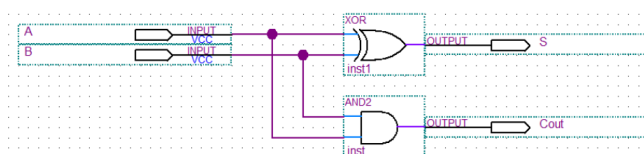Câu 5 : Cho mạch logic như hình bên dưới, ứng với trạng thái ngõ vào: A=1, B=1. Cho biết trạng thái ngõ ra:



- A. S=0, Cout=1 B. S=0, Cout=0 C. S=1, Cout=0 D. S=1, Cout=1

Câu 6 : Bảng trạng thái dưới đây tương ứng với biểu thức logic nào?

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

- A. $Y = (A \oplus B \oplus C)'$ B. $Y = (A + B + C)'$ C. $Y = (A.B.C)'$ D. Tất cả đều sai

Câu 7 : Trong hệ nhị phân ký hiệu MSB viết tắt của chữ nào?

- A. Max Significant Bit B. Most Significant Binary
C. Min Significant Bit D. Most Significant Bit

Câu 8 : Giá trị nhị phân không dấu: “1111 0000b” được biểu diễn thành mã GRAY là:

- A. 1001 1001 B. Không biểu diễn được
C. 1000 1000 D. 0001 0001

Câu 9 : Giá trị thập phân không dấu: “59” được biểu diễn thành mã thập lục phân là:

- A. 3B B. B3 C. 73 D. 37

Câu 10 : Thực hiện phép toán sau $1100_2 - 1111_2$ trên số có dấu cho kết quả tương ứng là:

- A. 1101_2 B. 01101_2 C. 27 D. 13

Câu 11 : Đối với các thanh ghi (trong CPU), phát biểu nào sau đây là sai:

- A. Nằm trong bộ xử lý
B. Là mức đầu tiên của hệ thống nhớ
C. Người lập trình có thể thay đổi nội dung của mọi thanh ghi
D. Chứa các thông tin tạm thời

Câu 12 : Đối với số nguyên không dấu, 8 bit, giá trị biểu diễn số 132 là:

- A. 1000 0111 B. 1000 0100
C. 1001 0001 D. Không biểu diễn được

Câu 13 : Đối với nhiệm vụ của khối điều khiển (trong CPU), phát biểu nào sau đây là sai:


- A. Phát ra các tín hiệu điều khiển thực hiện lệnh
B. Tăng nội dung của PC để trở đến lệnh tiếp theo
C. Điều khiển nhận lệnh tiếp theo từ bộ nhớ, đưa vào thanh ghi lệnh
D. Vận chuyển lệnh từ thanh ghi ra bộ nhớ

Câu 14 : Mạch tổ hợp (Combinational Circuit) là mạch:

- A. Không có ngõ vào và chỉ có duy nhất một ngõ ra

- B. Có ngõ ra chỉ phụ thuộc vào trạng thái một ngõ vào
- C. Có trạng thái ngõ ra chỉ phụ thuộc vào trạng thái ngõ vào
- D. Có trạng thái ngõ ra không phụ thuộc vào trạng thái ngõ vào

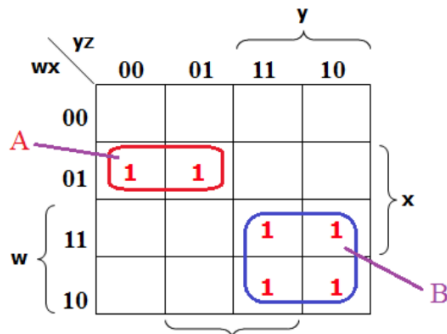Câu 15 : Cho bìa Karnaugh của biểu thức logic $F(w, x, y, z)$ như hình vẽ. Biểu thức logic tối giản của nhóm B sẽ có dạng nào?




- A. $B(w, x, y, z) = w.y$
- B. $B(w, x, y, z) = w+x+y+z$
- C. $B(w, x, y, z) = w.x.y.z$
- D. $B(w, x, y, z) = w.x+y.z$

Câu 16 : Chức năng của mạch FA là:

- A. Cộng 2 bit nhị phân
- B. Cộng 3 bit nhị phân
- C. Cộng 2 số nhị phân
- D. Cộng 3 số nhị phân

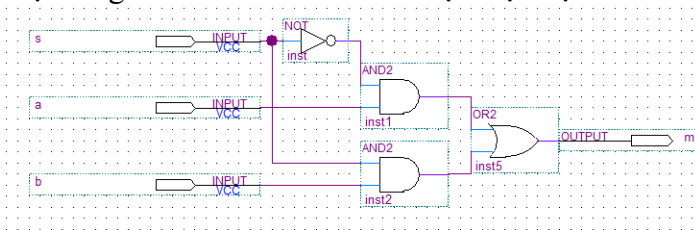Câu 17 : Mạch logic như hình bên dưới thuộc loại mạch nào



- A. Đa hợp
- B. m không xác định
- C. So sánh
- D. Giải đa hợp

Câu 18 : Bộ xử lý gồm các thành phần (không kể bus bên trong):

- A. ALU, các thanh ghi, cổng vào/ra
- B. Khối điều khiển, các thanh ghi, cổng vào/ra
- C. Các thanh ghi, DAC, khối điều khiển
- D. Khối điều khiển, ALU, các thanh ghi

Câu 19 : Đối với số nguyên có dấu, 8 bit, giá trị biểu diễn số -29 là:


- A. 1110 0011
- B. 1000 0000
- C. 1111 0000
- D. 1000 1111

Câu 20 : Phát biểu nào sau đây là sai:

- A. Có nhiều loại cờ
- B. Thanh ghi trạng thái còn gọi là thanh ghi cờ

- C. Chỉ có một loại cờ
- D. Thanh ghi trạng thái chứa các trạng thái đang xử lý

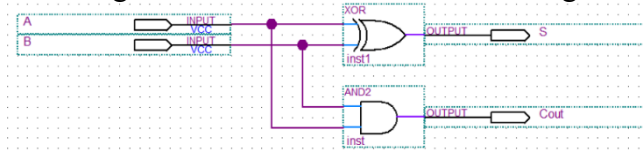Câu 21 : Mạch logic như hình bên dưới được sử dụng để thực hiện phép toán nào:




- A. Cộng 2 số 1 bit B. Nhân 2 số 1 bit C. Trừ 2 số 1 bit D. Cộng 1 số 2 bit

Câu 22 : Chức năng của mạch HS là:

- A. Trừ 2 bit nhị phân B. Trừ 2 số nhị phân
- C. Trừ 3 số nhị phân D. Trừ 3 bit nhị phân

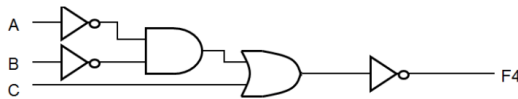Câu 23 : Cho sơ đồ mạch logic như sau. Biểu thức của F4 là:



- A. $F4 = (A+B).C'$ B. $F4 = A.B+C$ C. $F4 = (A+B).C$ D. $F4 = (A'.B'+C)'$

Câu 24 : Biểu thức nào sau đây tương đương với $(A+B+C)'$?

- A. $A'.B'+C'$ B. $A'+B'+C'$ C. $A'+B'.C'$ D. $A'.B'.C'$

Câu 25 : Trong chuẩn IEE 754, dạng đơn có độ dài:

- A. 64 bit B. 128 bit C. 16 bit D. 32 bit

Câu 26 : Bảng chân trị sau đây mô tả cổng logic nào?

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

- A. NOR B. NAND C. XOR D. XNOR

Câu 27 : Xét sơ đồ phân cấp hệ thống nhớ, phát biểu nào sau đây là sai:

- A. Mức thanh ghi là mức trao đổi nhanh nhất
- B. Mức thanh ghi là mức trao đổi chậm nhất
- C. Mức cache được chia thành nhiều mức
- D. Mức cache là mức gần thanh ghi nhất

Câu 28 : Chọn phát biểu ĐÚNG về định lý DeMorgan.

- A. $(A')' = A$ B. $A + 0 = A$
- C. $(A.B)' = A' . B'$ D. $(A + B)' = A' . B'$

Câu 29 : Thực hiện phép toán sau $10.010_2 + 01.111_2$ trên số có dấu cho kết quả tương ứng là:

- A. 0.001_2 B. 100.001_2 C. -0.125 D. -3.875

Câu 30 : Giá trị nhị phân có dấu: “1011011b” tương ứng trong hệ bát phân là:

- A. 733 B. 337 C. 133 D. 331

Câu 31 : Đối với số nguyên có dấu, 8 bit, giá trị biểu diễn số 124 là:

- A. 0100 0111 B. 0111 1100
C. 0101 1011 D. Không biểu diễn được

Câu 32 : Hình dưới đây là ký hiệu của cổng logic nào?




- A. OR B. AND C. XNOR D. NAND

Câu 33 : Cho số thực 23.785 không dấu. Giá trị của nó ở hệ nhị phân là:

- A. 10111.11001 B. 10111.00001 C. 10000.11001 D. 10111.11101

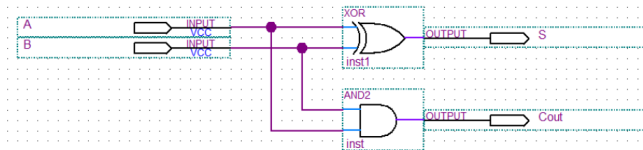Câu 34 : Cho mạch logic như hình bên dưới, ứng với trạng thái ngõ vào: A=1, B=0. Cho biết trạng thái ngõ ra:



- A. S=0, Cout=1 B. S=1, Cout=1 C. S=0, Cout=0 D. S=1, Cout=0

Câu 35 : Phép trừ nhị phân 6 bit có dấu 100100 – 111000 cho kết quả bao nhiêu?

- A. 100110 B. 100101 C. 101100 D. 101110

Câu 36 : Giá trị nhị phân không dấu: “1111 0000b” được biểu diễn thành mã BCD là:

- A. 1111 0000 1111 B. 0100 0010 0000 C. 0010 0100 0000 D. 0000 1111 0000

Câu 37 : Ngôn ngữ nào sau đây có thể được thực thi trực tiếp trên vi xử lý mà không qua biên dịch?

- A. Mã máy B. Java C. C D. Assembly

Câu 38 : Đối với ngăn xếp (stack), phát biểu nào sau đây là sai:

- A. Là vùng nhớ có cấu trúc FIFO (vào trước ra trước)
B. Khi cất thêm thông tin vào ngăn xếp, con trỏ ngăn xếp giảm
C. Con trỏ ngăn xếp luôn trỏ vào đỉnh ngăn xếp
D. Là vùng nhớ có cấu trúc LIFO (vào trước nhất ra sau cùng)

Câu 39 : Đối với khối điều khiển (trong CPU), phát biểu nào sau đây là sai:

- A. Điều khiển bộ nhớ và module vào/ra
B. Chỉ điều khiển các thanh ghi và ALU
C. Điều khiển các tín hiệu bên trong và bên ngoài bộ xử lý
D. Điều khiển các thanh ghi và ALU

Câu 40 : Bảng chân trị sau đây mô tả cổng logic nào?

A	Y
0	1
1	0

- A. AND B. NOT C. OR D. XOR

Câu 41 : Đối với số nguyên có dấu, 8 bit, giá trị biểu diễn số -60 là:

- A. 1100 1101 B. 1100 0100 C. 0000 1101 D. 0000 1010

Câu 42 : Giá trị nhị phân không dấu: “1000 1001b” được biểu diễn thành mã BCD là:

- A. 0001 0111 0011 B. 0011 0111 0001 C. 0111 0001 0011 D. 0001 0011 0111

Câu 43 : Tìm biểu thức rút gọn (tối thiểu) của biểu thức hàm Boole sau:

$$F = \sum_{AB}(2)$$

- A. $F = A'B'$ B. $F = AB$ C. $F = A'B$ D. $F = AB'$

Câu 44 : Bảng chân trị sau đây mô tả cổng logic nào?


A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- A. NOT B. OR C. AND D. XOR

Câu 45 : Giá trị nhị phân không dấu: “111011b” tương ứng trong hệ thập lục phân là:

- A. 3E B. 3B C. B3 D. E3

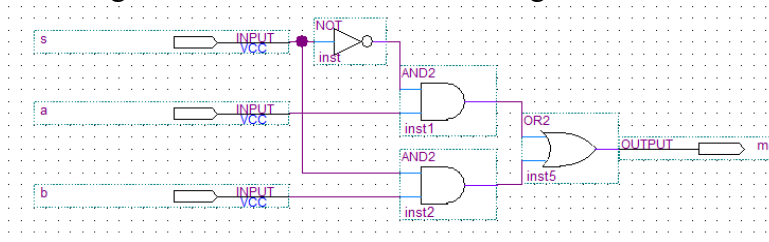Câu 46 : Mạch logic như hình bên dưới, được dùng để thực hiện tính toán



- A. Nhân 2 số a và b B. So sánh 2 số a và b
C. Chọn kênh tín hiệu a hoặc b D. Không xác định

Câu 47 : Cho bảng chân trị sau:

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Biểu thức của F là :

- A. $A \oplus B$ B. $A+B$ C. $A.B$ D. $(A.B)'$

Câu 48 : Số bát phân 100 chuyển sang hệ thập phân là:

- A. 40 B. 98 C. 102 D. 64


Câu 49 : Dùng 12 bit biểu diễn được số có dấu trong khoảng nào?

- A. -256 đến 255 B. -1024 đến 1023 C. -12 đến 11 D. -2048 đến 2047

Câu 50 : Cho số thực 55.75 không dấu. Giá trị của nó ở hệ nhị phân là:

- A. 110111.11 B. 100101.10 C. 100011.101 D. 100010.011

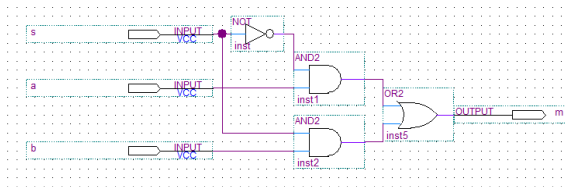Câu 51 : Cho mạch logic như hình bên dưới, ứng với trạng thái ngõ vào: s=1, a=1, b=0. Cho biết trạng thái ngõ ra:



- A. m=b B. m=a
C. m=s D. m không xác định


Câu 52 : Thực hiện phép cộng 2 số nhị phân không dấu: 0100 0111 + 0101 1111. Kết quả là giá trị nhị phân không dấu, 8 bit, chuyển sang hệ thập phân là:

- A. 146 B. 176 C. 156 D. 166

Câu 53 : Cho x, y, z là ba biến biến logic có giá trị là x = 0, y = 1, z = 0, biểu thức nào sau đây có giá trị là 0?

- A. $x'.y+z$ B. $(x.y)+z'$ C. $(x+y').z$ D. $(x+y).z'$

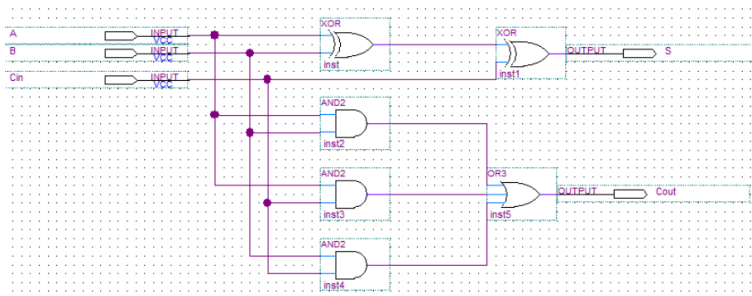Câu 54 : Cho mạch logic như hình bên dưới, ứng với trạng thái ngõ vào: A=1, B=0, Cin=1. Cho biết trạng thái ngõ ra:



- A. S=0, Cout=1 B. S=1, Cout=0 C. S=0, Cout=0 D. S=1, Cout=1

Câu 55 : Cho bìa Karnaugh của biểu thức logic F(a, b, c) như hình vẽ. Biểu thức logic tối giản của F sẽ có dạng nào?

bc		b			
		00	01	11	10
a	0	1	0	0	1
	1	0	1	0	0

- A. $F(a, b, c) = a' + b + c'$ B. $F(a, b, c) = a'.c' + a.b'.c$

C. $F(a, b, c) = a'.c'.b + a.b'.c$

D. $F(a, b, c) = a'.b.c'$

Câu 56 : Bộ cộng HA (half adder) có bao nhiêu ngõ vào / ra?


A. 2 ngõ vào / 2 ngõ ra

B. 1 ngõ vào / 2 ngõ ra


C. 2 ngõ vào / 3 ngõ ra

D. 3 ngõ vào / 3 ngõ ra

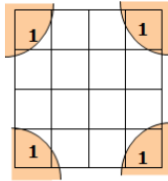
Câu 57 : Trong các cách nhóm các bộ số trong bìa Karnaugh sau, cách nhóm nào SAI?




A

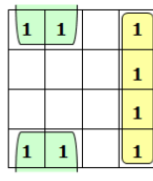

B

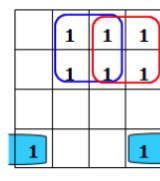

C

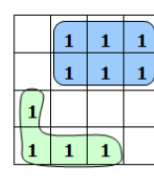

D

A. B

B. D

C. A

D. C

Câu 58 : Có biểu diễn “0000 0000 0010 0101b” đối với số có dấu, giá trị thập phân của nó là:

A. -37

B. -21

C. 37

D. 21

Câu 59 : Một Byte bằng bao nhiêu bit?

A. 1024

B. 10

C. 8

D. 4

Câu 60 : Một Terabyte bằng bao nhiêu Megabyte?


A. 10000

B. 1024

C. 1048576

D. 10000000

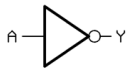Câu 61 : Hình dưới đây là ký hiệu của cổng logic nào?



A. NAND

B. XNOR

C. NOT

D. OR

Câu 62 : Thực hiện phép toán sau $1001_2 + 0111_2$ trên số có dấu cho kết quả tương ứng là:

A. 1000_2

B. 0

C. 10000_2

D. 16

Câu 63 : Đối với số nguyên không dấu, 8 bit, giá trị biểu diễn số 67 là:

A. 0100 0101

B. 1100 0011

C. 0100 0011

D. 1000 0011

Câu 64 : Cho bảng chân trị sau:

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Biểu thức của F là :

A. A.B

B. $(A.B)'$

C. $(A+B)'$

D. A+B

Câu 65 : Cho số thực 32/128 không dấu. Giá trị của nó trong hệ nhị phân là:

A. 0.0100000

B. 0.1010101


C. 0.1001100

D. 0.0100011

Câu 66 : Chọn phát biểu ĐÚNG về máy tính điện tử.

- A. Máy tính điện tử là một thiết bị điện tử lưu trữ thông tin của người dùng như là các văn bản, video.
- B. Máy tính điện tử là một thiết bị điện tử chỉ có thể hoạt động khi được cài các chương trình ứng dụng cụ thể (ví dụ như Microsoft Office).
- C. Máy tính điện tử là một thiết bị điện tử đầu cuối trong mạng Internet, được dùng để truy cập vào các trang web.
- D. Máy tính điện tử là một thiết bị điện tử có khả năng xử lý dữ liệu theo một tập hợp của các mệnh lệnh máy tính (hay câu lệnh) đã được chứa sẵn bên trong máy một cách tạm thời hay vĩnh viễn.

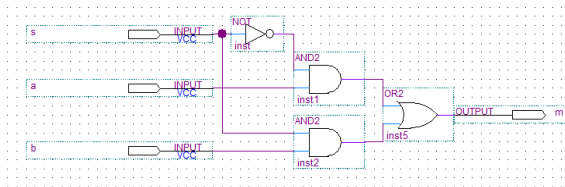Câu 67 : Cho mạch logic như hình bên dưới, ứng với trạng thái ngõ vào: $s=0, a=1, b=0$. Cho biết trạng thái ngõ ra:



- A. $m=s$
- B. $m=b$
- C. $m=a$
- D. m không xác định

Câu 68 : Đối với bộ nhớ cache, phát biểu nào sau đây là đúng:

- A. Bộ nhớ cache được đặt giữa bộ nhớ chính và bộ nhớ ngoài
- B. Cache không được đặt trên cùng chip với CPU
- C. Cache có thể được đặt trên cùng chip với CPU
- D. Bộ nhớ chính có tốc độ nhanh hơn cache

Câu 69 : Dạng biểu diễn IEEE 754 của số thực -13.125 là:

- A. 1C 2D 00 00h
- B. C1 52 00 00h
- C. 2C 1D 00 00h
- D. C2 D1 00 00h

Câu 70 : Dạng biểu diễn IEEE 754 của số thực 73.625 là:

- A. 42 39 40 00h
- B. 42 93 40 00h
- C. 24 93 40 00h
- D. 42 39 04 00h

Câu 71 : Một Megabyte bằng bao nhiêu Byte?

- A. 1024
- B. 1048576
- C. 100
- D. 10

Câu 72 : Tìm biểu thức rút gọn (tối thiểu) của biểu thức hàm Boole sau:

$$F = \sum_{AB} (1, 3)$$

- A. $F=A$
- B. $F=A'$
- C. $F=B$
- D. $F=B'$

Câu 73 : Đối với các phương pháp biểu diễn số âm (Sign and magnitude, 1s, 2s) thì bit dấu là:

- A. Bit ngoài cùng bên phải
- B. Bit ngoài cùng bên trái
- C. Bit thứ 2 bên trái
- D. Bit ở chính giữa

Câu 74 : Giá trị nhị phân có dấu: “1010011b” tương ứng trong hệ thập lục phân là:

- A. 3D B. 53 C. D3 D. 35

Câu 75 : Cổng logic nào chỉ được cấu tạo từ 1 transistor?

- A. OR B. NOT C. AND D. NAND

Câu 76 : Giá trị nhị phân có dấu: “111011b” tương ứng trong hệ thập lục phân là:

- A. BF B. 3B C. FB D. B3

Câu 77 : Bộ trừ HS (half subtractor) có bao nhiêu ngõ vào / ra?

- A. 2 ngõ vào / 3 ngõ ra B. 3 ngõ vào / 3 ngõ ra
C. 1 ngõ vào / 2 ngõ ra D. 2 ngõ vào / 2 ngõ ra

Câu 78 : Thực hiện phép tính nhị phân 6 bit có dấu 111001b + 110111b + 110001b cho kết quả bao nhiêu?

- A. 101100b B. 010100b C. 010101b D. 100001b

Câu 79 : Tìm biểu thức rút gọn (tối thiểu) của biểu thức hàm Boole sau:

$$F = \sum_{AB} (1)$$

- A. $F = A'B'$ B. $F = A.B$ C. $F = AB'$ D. $F = A'B$

Câu 80 : Thực hiện phép trừ 1111 – 0100 trong hệ nhị phân có dấu, kết quả phép tính qui ra giá trị thập phân tương ứng là bao nhiêu?

- A. Overflow B. 19 C. 3 D. -5

Câu 81 : Dạng biểu diễn IEEE 754 của số thực -31.25 là:

- A. CA F1 00 00h B. C1 FA 00 00h C. C1 AF 00 00h D. 1C FA 00 00h


Câu 82 : Giá trị thập phân không dấu: “59” được biểu diễn thành mã nhị phân là:

- A. 00111011 B. 00011011
C. 11011100 D. Không biểu diễn được

Câu 83 : Giá trị nhị phân 1100 10000 là kết quả của phép cộng nhị phân không dấu nào?

- A. 1100 + 10000 B. 11110001 + 10011111
C. 10000001 + 11111001 D. 10000 + 1100

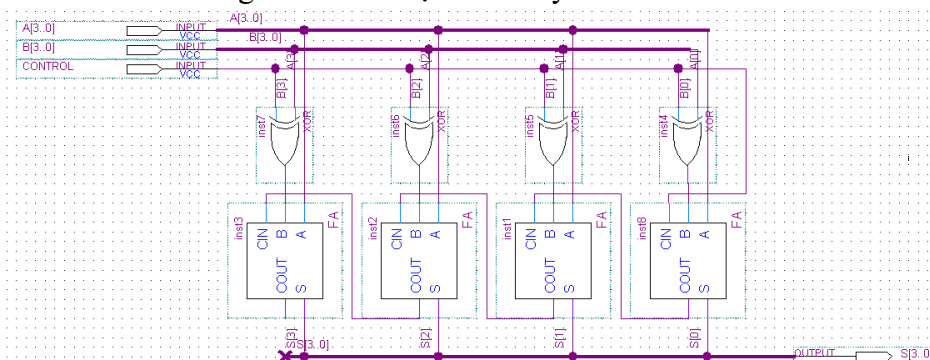Câu 84 : Cho biết chức năng chính của mạch sau đây:



- A. Cộng/ trừ 2 số 4 bit có dấu B. Cộng/ trừ 2 số 4 bit không dấu

C. Trừ 2 số 4 bit không dấu

D. Cộng 2 số 4 bit không dấu

Câu 85 : Khi mô phỏng kết quả của mạch cộng/ trừ 2 số 4 bit có dấu. Nếu giá trị của các tín hiệu control, A, B và S lần lượt là: 0, -7, -4, 5. Điều này được giải thích là:

A. Mạch vẽ sai

B. Phương trình trạng thái không đúng

C. Chọn sai hệ cơ số khi mô phỏng

D. Kết quả vượt ra khỏi khoảng giá trị biểu diễn của S

Câu 86 : Các chức năng cơ bản của máy tính:

A. Điều khiển, lưu trữ dữ liệu, thực hiện phép toán, kết nối internet.

B. Lưu trữ dữ liệu, chạy chương trình, nối ghép với thiết bị ngoại vi, truy cập bộ nhớ.

C. Trao đổi dữ liệu, điều khiển, thực hiện lệnh, xử lý dữ liệu.

D. Lưu trữ dữ liệu, xử lý dữ liệu, trao đổi dữ liệu, điều khiển.

Câu 87 : Giá trị nhị phân không dấu: “1000 1001b” được biểu diễn thành mã GRAY là:

A. Không biểu diễn được

B. 1011 00 11

C. 1001 1011

D. 1100 1101

Câu 88 : Giá trị thập phân -100 tương ứng với giá trị nhị phân có dấu nào?

A. 01100100

B. 10011011

C. 10011100

D. 00010000

Câu 89 : Hình dưới đây là ký hiệu của cổng logic nào?



A. NAND

B. AND

C. OR

D. XNOR

Câu 90 : Thực hiện phép toán sau $1000_2 + 1101_2$ trên số có dấu cho kết quả tương ứng là:

A. 00101₂

B. 10101₂

C. 21

D. 5

Câu 91 : Chức năng của mạch trừ 4 bit là:

A. Trừ 2 bit nhị phân

B. Trừ 4 số nhị phân 2 bit

C. Trừ 3 bit nhị phân

D. Trừ 2 số nhị phân 4 bit

Câu 92 : Bộ cộng FS (full subtractor) có bao nhiêu ngõ vào / ra?

A. 1 ngõ vào / 2 ngõ ra

B. 3 ngõ vào / 2 ngõ ra

C. 2 ngõ vào / 3 ngõ ra

D. 2 ngõ vào / 2 ngõ ra

Câu 93 : Tìm biểu thức rút gọn (tối thiểu) của biểu thức hàm Boole sau:

$$F = \sum_{ABC}(2, 3, 6, 7)$$

A. $F=A$

B. $F=A'$

C. $F=B'$

D. $F=B$

Câu 94 : Số nhị phân 11011.01101 chuyển qua thập phân (trường hợp dấu chấm tĩnh) bằng bao nhiêu?

- A. 877 B. 27.40625 C. 27.13 D. 351

Câu 95 : Tìm biểu thức rút gọn (tối thiểu) của biểu thức hàm Boole sau:

$$F = \sum_{AB}(2, 3)$$

- A. $F = A'$ B. $F = B$ C. $F = B'$ D. $F = A$

Câu 96 : Cộng/trừ số nhị phân (có dấu) bị overflow trong trường hợp nào?

- A. Số dương – số âm = số âm B. Số dương + số âm = số dương
C. Số âm + số dương = số âm D. Số dương - số dương = số âm

Câu 97 : Ngõ vào control trong mạch cộng/trừ có chức năng:

- A. Điều khiển chức năng cộng hoặc trừ của mạch
B. Báo trạng thái tràn của mạch
C. Lưu trữ các bit mượn của phép trừ
D. Lưu trữ các bit nhớ của phép cộng

Câu 98 : Giá trị nhị phân không dấu: “1010011b” tương ứng trong hệ thập lục phân là:

- A. AF B. FA C. 35 D. 53

Câu 99 : Chỉ số O trong 253_O thể hiện giá trị thuộc hệ đếm nào?

- A. Hệ thập phân B. Hệ nhị phân
C. Hệ bát phân D. Hệ thập lục phân

Câu 100 Giá trị nhị phân không dấu: “1101b” tương ứng trong hệ bát phân là:

:

- A. 51 B. 13 C. 15 D. 0D

--- Hết ---